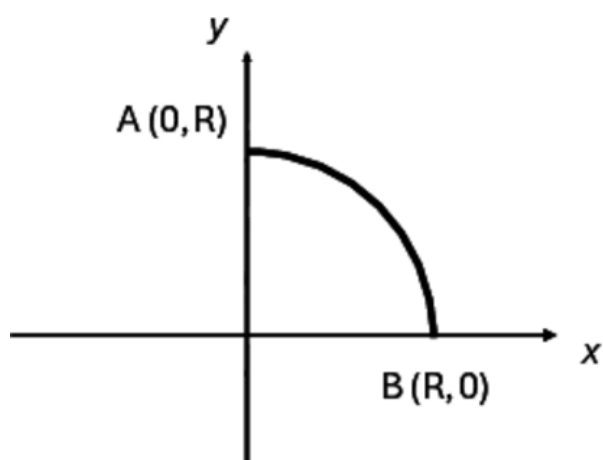


[Home](#) / [I miei corsi](#) / [MFN0598-2024_25](#) / [20 luglio - 26 luglio](#) / [Esercizi - Turno A Aula F](#)**Iniziato** lunedì, 21 luglio 2025, 14:15**Stato** Completato**Terminato** lunedì, 21 luglio 2025, 14:56**Tempo impiegato** 41 min. 15 secondiDomanda **1**

Risposta corretta

Punteggio max.: 2,00



In un piano cartesiano (x, y) è presente un campo elettrico uniforme $\vec{E}_0 = E_0 \vec{i}$. Calcolare il lavoro fatto dal campo elettrico per spostare una carica puntiforme q_0 dal punto $A = (0, R)$ al punto $B = (R, 0)$ lungo l'arco della circonferenza che ha centro $(0, 0)$

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. $q_0 E_0 R$ ✓
- ☐ b. 0
- ☐ c. $\pi q_0 E_0 R$

La risposta corretta è: $q_0 E_0 R$

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio max.: 2,00

Successivamente nel punto $(0,0)$ viene aggiunta una carica puntiforme Q . Calcolare il valore di Q per cui il campo elettrico totale in $B = (R,0)$ è nullo.

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. $-\frac{E_0 R^2}{k_e}$ ✓
- ☐ b. 0
- ☐ c. $-\frac{E_0 R^2}{\sqrt{2}k_e}$
- ☐ d. $-\frac{E_0 R^2}{2k_e}$

La risposta corretta è: $-\frac{E_0 R^2}{k_e}$

Domanda 3

Risposta errata

Punteggio max.: 2,00

Nella nuova configurazione, calcolare il modulo del campo elettrico totale nel punto $A = (0,R)$

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $\sqrt{2}E_0$
- ☒ b. $2E_0$ ✗
- ☐ c. $\frac{E_0}{\sqrt{2}}$
- ☐ d. 0

La risposta corretta è: $\sqrt{2}E_0$

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio max.: 1,00

In questa nuova configurazione il campo elettrico totale è ancora conservativo?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. no
- ☒ b. sì ✓

La risposta corretta è: sì

Domanda 5

Risposta errata

Punteggio max.: 2,00

Calcolare in questa nuova configurazione il lavoro fatto dal campo elettrico totale per spostare una carica puntiforme q_0 dal punto $A = (0, R)$ al punto $B = (R, 0)$ lungo l'arco della circonferenza che ha centro $(0, 0)$

Scegli un'alternativa:


- ☒ a. $\pi q_0 E_0 R$ ✖
- ☐ b. $\sqrt{2} q_0 E_0 R$
- ☐ c. 0
- ☐ d. $q_0 E_0 R$

La risposta corretta è: $q_0 E_0 R$

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio max.: 2,00

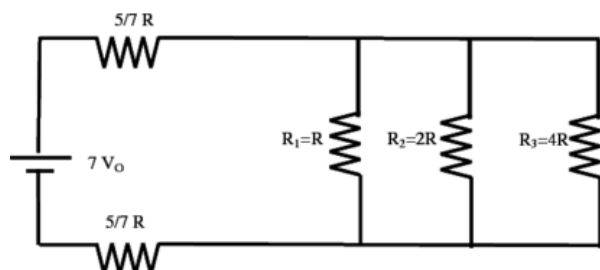

Si consideri il circuito mostrato in figura in cui la f.e.m. vale $7 V_0$. Determinare la corrente totale erogata dalla f.e.m..

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $\frac{V_0}{3R}$
- ☐ b. $\frac{V_0}{7R}$
- ☒ c. $\frac{7V_0}{2R}$ ✔

La risposta corretta è: $\frac{7V_0}{2R}$

Domanda 7

Risposta corretta

Punteggio max.: 1,00

Determinare la potenza dissipata nel circuito.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $\frac{7V_0^2}{2R}$
- ☒ b. $\frac{49V_0^2}{2R}$ ✓
- ☐ c. $\frac{7V_0^2}{4R}$
- ☐ d. $\frac{7V_0^2}{R}$
- ☐ e. $\frac{49V_0^2}{4R}$
- ☐ f. $\frac{49V_0^2}{R}$

La risposta corretta è: $\frac{49V_0^2}{2R}$

Domanda 8

Risposta errata

Punteggio max.: 2,00

Determinare la corrente minima tra quelle che percorrono i resistori R_1 , R_2 e R_3 .

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. $\frac{V_0}{R}$ ✗
- ☐ b. $\frac{2V_0}{R}$
- ☐ c. $\frac{7V_0}{2R}$
- ☐ d. $\frac{V_0}{2R}$

La risposta corretta è: $\frac{V_0}{2R}$

Domanda 9

Risposta errata

Punteggio max.: 2,00

Per tale resistore, determinare la differenza di potenziale ai suoi capi.

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. $4V_0$ ✖
- ☐ b. V_0
- ☐ c. $\sqrt{V_0/2}$
- ☐ d. $\sqrt{2V_0}$

La risposta corretta è: $\sqrt{2V_0}$

Domanda 10

Risposta corretta

Punteggio max.: 2,00

Determinare la corrente massima tra quelle che percorrono i resistori (R_1) , (R_2) e (R_3) .

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. $\sqrt{\frac{2V_0}{R}}$ ✔
- ☐ b. $\sqrt{\frac{7V_0}{2R}}$
- ☐ c. $\sqrt{\frac{V_0}{R}}$
- ☐ d. $\sqrt{\frac{V_0}{2R}}$

La risposta corretta è: $\sqrt{\frac{2V_0}{R}}$

◀ [Annunci](#)

Vai a...

[Teoria - Turno A Aula F](#) ▶