


Iniziato	martedì, 19 dicembre 2023, 10:45
Stato	Completato
Terminato	martedì, 19 dicembre 2023, 11:15
Tempo impiegato	30 min. 8 secondi

Domanda **1**

Risposta corretta

Punteggio max.: 3,00

🚩 [Contrassegna domanda](#)

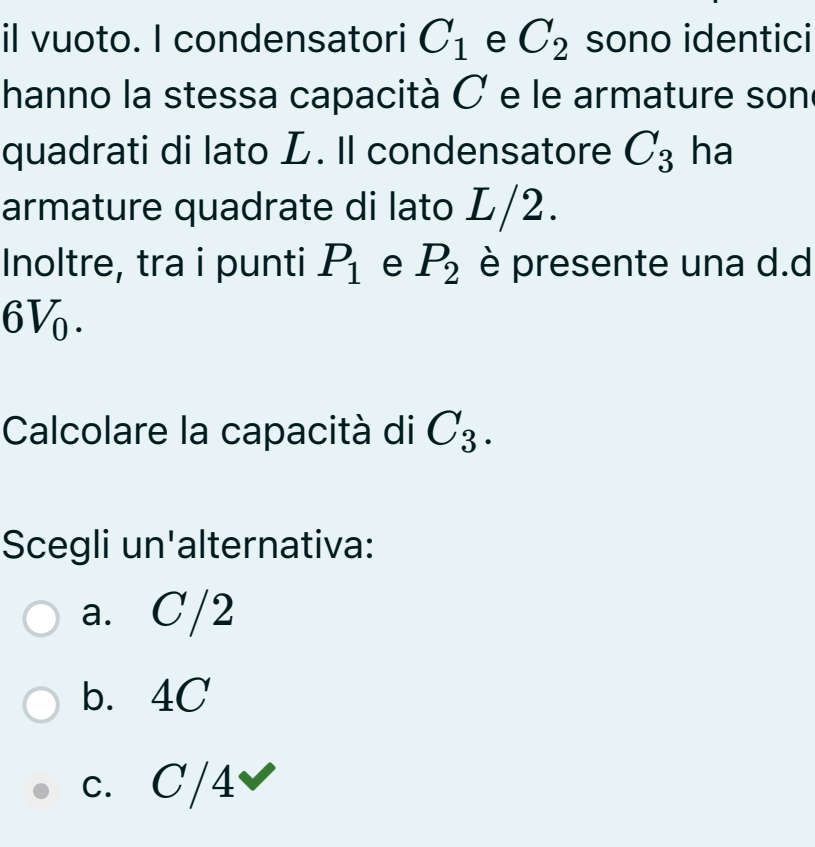

Si consideri il sistema formato dai tre condensatori C_1 , C_2 e C_3 mostrato in figura. In tutti e tre i condensatori la distanza tra le armature è la stessa e tra le armature è presente il vuoto. I condensatori C_1 e C_2 sono identici: hanno la stessa capacità C e le armature sono quadrati di lato L . Il condensatore C_3 ha armature quadrate di lato $L/2$. Inoltre, tra i punti P_1 e P_2 è presente una d.d.p. $6V_0$.

Calcolare la capacità di C_3 .

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $C/2$
- ☐ b. $4C$
- ☒ c. $C/4$ ✓
- ☐ d. $2C$

La risposta corretta è: $C/4$

Domanda **2**

Risposta corretta

Punteggio max.: 1,00

🚩 [Contrassegna domanda](#)

Calcolare la capacità totale del sistema.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $9C/2$
- ☐ b. $4C/3$
- ☐ c. $3C/4$
- ☒ d. $2C/9$ ✓

La risposta corretta è: $2C/9$

Domanda **3**

Risposta corretta

Punteggio max.: 2,00

🚩 [Contrassegna domanda](#)

Calcolare l'energia totale immagazzinata dal sistema.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $6CV_0^2$
- ☒ b. $4CV_0^2$ ✓
- ☐ c. $12CV_0^2$
- ☐ d. $24CV_0^2$

La risposta corretta è: $4CV_0^2$

Domanda **4**

Risposta corretta

Punteggio max.: 2,00

🚩 [Contrassegna domanda](#)

Calcolare la carica presente sulle armature di C_3 .

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $2/3CV_0$
- ☒ b. $4/3CV_0$ ✓
- ☐ c. $8CV_0$
- ☐ d. $4CV_0$

La risposta corretta è: $4/3CV_0$

Domanda **5**

Risposta corretta

Punteggio max.: 1,00

🚩 [Contrassegna domanda](#)

Calcolare la carica presente sulle armature di C_1 .

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $4/3CV_0$
- ☒ b. $2/3CV_0$ ✓
- ☐ c. $4CV_0$
- ☐ d. $8CV_0$


La risposta corretta è: $2/3CV_0$

Domanda **6**

Risposta corretta

Punteggio max.: 3,00

🚩 [Contrassegna domanda](#)

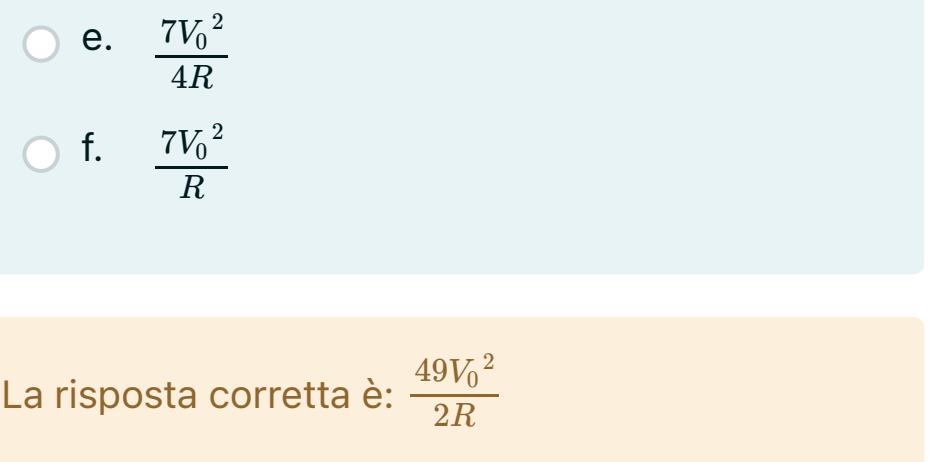

Si consideri il circuito mostrato in figura in cui la f.e.m. vale $7V_0$. Determinare la corrente erogata dalla f.e.m..

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $\frac{V_0}{3R}$
- ☒ b. $\frac{7V_0}{2R}$ ✓
- ☐ c. $\frac{V_0}{7R}$

La risposta corretta è: $\frac{7V_0}{2R}$

Domanda **7**

Risposta corretta

Punteggio max.: 2,00

🚩 [Contrassegna domanda](#)

Determinare la potenza dissipata nel circuito.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $\frac{7V_0^2}{2R}$
- ☐ b. $\frac{49V_0^2}{R}$
- ☐ c. $\frac{49V_0^2}{4R}$
- ☒ d. $\frac{49V_0^2}{2R}$ ✓
- ☐ e. $\frac{7V_0^2}{4R}$
- ☐ f. $\frac{7V_0^2}{R}$

La risposta corretta è: $\frac{49V_0^2}{2R}$

Domanda **8**

Risposta corretta

Punteggio max.: 2,00

🚩 [Contrassegna domanda](#)

Determinare la corrente massima tra quelle che percorrono i resistori R_1 , R_2 e R_3 .

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $\frac{7V_0}{2R}$
- ☐ b. $\frac{V_0}{2R}$
- ☐ c. $\frac{V_0}{R}$
- ☒ d. $\frac{2V_0}{R}$ ✓

La risposta corretta è: $\frac{2V_0}{R}$

Domanda **9**

Risposta corretta

Punteggio max.: 2,00

🚩 [Contrassegna domanda](#)

Per tale resistore, determinare la differenza di potenziale ai suoi capi.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. V_0
- ☐ b. $4V_0$
- ☐ c. $2V_0$
- ☒ d. $V_0/2$ ✓

La risposta corretta è: $V_0/2$

Fine revisione

◀ [Annunci](#)

Vai a...

[Quiz Teoria - Turno 2 Aula F](#) ▶

Navigazione quiz

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Visualizza una pagina alla volta

Fine revisione